

$$\exists A T_1(s) = \frac{s^2 + 9}{s^2 + s\sqrt{2} + 1} \quad ; \quad K = A = 1 \quad ; \quad \omega_{0p}^2 = 1 = \frac{1}{CL} \Rightarrow CL = 1 \quad \left. \vphantom{\frac{s^2 + 9}{s^2 + s\sqrt{2} + 1}} \right\} \rightarrow \frac{B}{9} = 1 \Rightarrow B = 9$$

$$\omega_{0z}^2 = 9 = \frac{B}{CLA} = \frac{B}{CL} \Rightarrow CL = \frac{B}{9}$$

$$\frac{\omega_{0p}^2}{\xi_p} = \sqrt{2} = \frac{1}{CR} \quad \left. \vphantom{\frac{\omega_{0p}^2}{\xi_p}} \right\} \rightarrow \text{normaliza red em impedancia com } R = 1 \Omega :$$

$$\frac{\omega_{0z}^2}{\xi_z} = 0 = \frac{d}{CA} \Rightarrow d = 0 \quad \left. \vphantom{\frac{\omega_{0z}^2}{\xi_z}} \right\} \rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} F \quad \text{e} \quad L = \sqrt{2} H$$

$$\xi_z = \infty \quad \text{e} \quad \xi_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

NOTA

$$b) T_2(s) = \frac{s^2 + 1/9}{s^2 + 5s/5 + 1} : K = \boxed{A=1} ; \omega_{0p}^2 = 1 = \frac{1}{CL} \Rightarrow CL=1 \left. \vphantom{\frac{s^2 + 1/9}{s^2 + 5s/5 + 1}} \right\} B \cdot 9 = 1 \Rightarrow \boxed{B = \frac{1}{9}}$$

$$\omega_{0z}^2 = \frac{1}{9} = \frac{B}{CLA} = \frac{B}{CL} \Rightarrow CL = B \cdot 9$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\omega_{0p}^2}{\xi_p} = \frac{1}{5} = \frac{1}{CR} \\ \frac{\omega_{0z}^2}{\xi_z} = 0 = \frac{d}{CRA} \Rightarrow \boxed{d=0} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{normalizar en impedancia con } R=1\Omega: \\ \underline{C = 5F} \quad \text{y} \quad \underline{L = \frac{1}{5}H} \\ \xi_z = \infty \quad \text{y} \quad \xi_p = 5 \cdot \sqrt{\frac{1}{1}} = 5 \end{array}$$

$$c) T(s) = \frac{s^2 + s/5 + 1}{s^2 + s\sqrt{2} + 1} : K = \boxed{A=1} ; \omega_{0p}^2 = 1 = \frac{1}{CL} \Rightarrow CL=1 \left. \vphantom{\frac{s^2 + s/5 + 1}{s^2 + s\sqrt{2} + 1}} \right\} \boxed{B \cdot 1 = 1}$$

$$\omega_{0z}^2 = 1 = \frac{B}{CLA} = \frac{B}{CL} \Rightarrow CL = B$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\omega_{0p}^2}{\xi_p} = \sqrt{2} = \frac{1}{CR} \Rightarrow CR = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\omega_{0z}^2}{\xi_z} = \frac{1}{5} = \frac{d}{CRA} = \frac{d}{CR} \Rightarrow CR = d \cdot 5 \end{array} \right\} \begin{array}{l} d \cdot 5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{d = \frac{1}{5\sqrt{2}}} \\ \text{normalizar en impedancia con } R=1\Omega: \\ \underline{C = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}F} \quad \text{y} \quad \underline{L = \sqrt{2}H} \\ \xi_z = \frac{(1/\sqrt{2})}{1/5\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1}} = 5 \quad \xi_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{array}$$